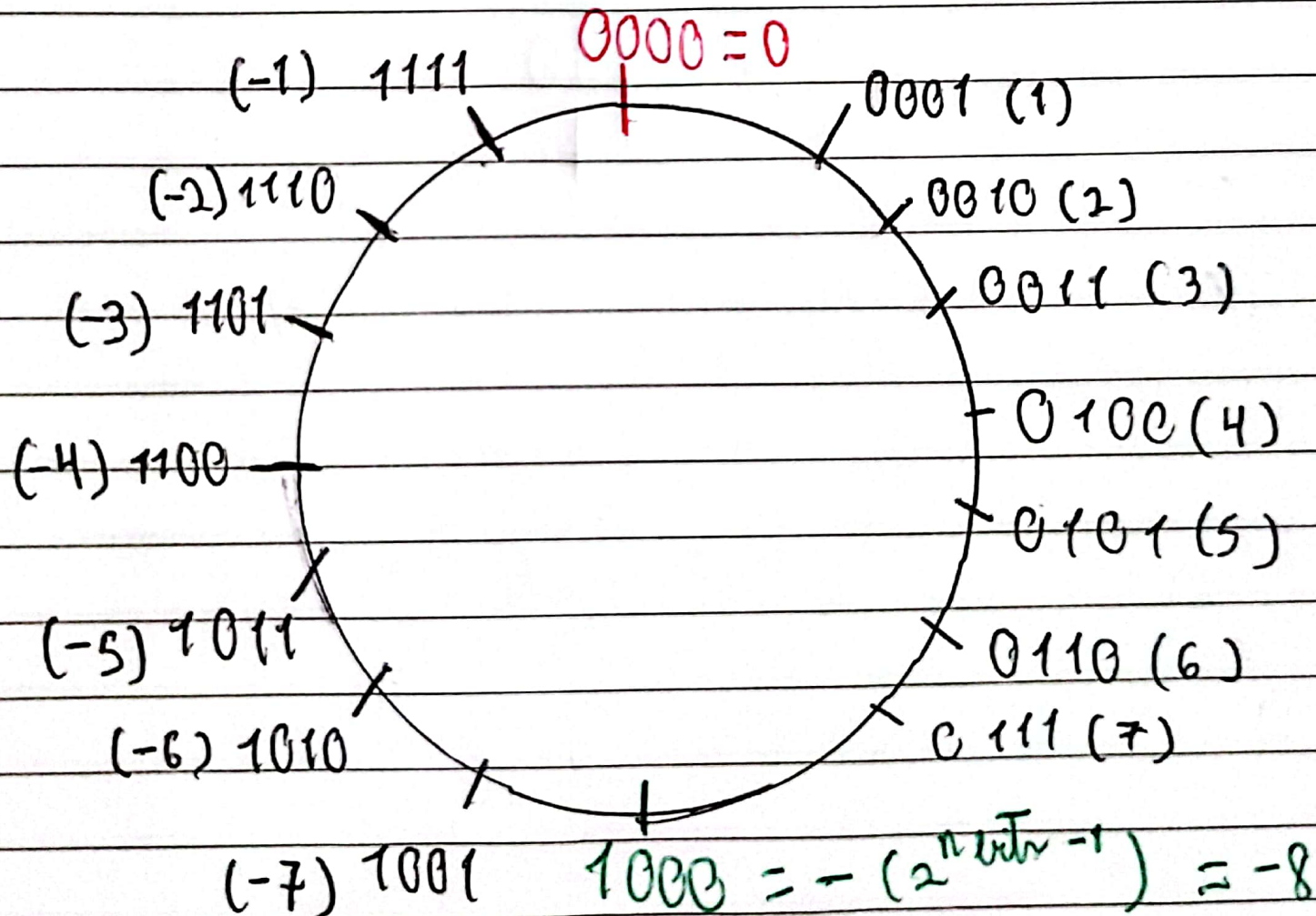


Complemento de 2


4 bits




Xor
3 entradas

Td. verdade



1	2	3	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

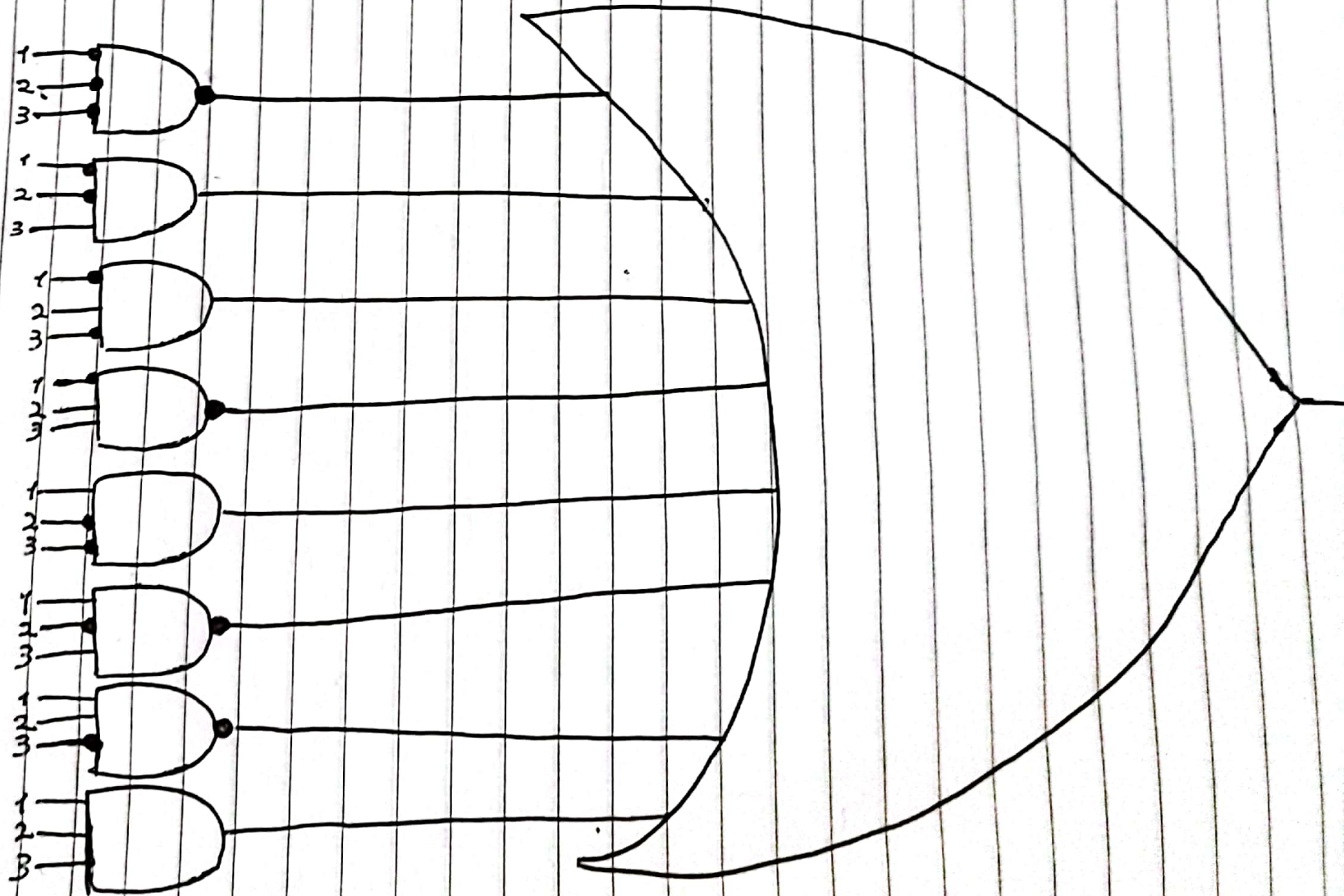


16 x 1 MUX

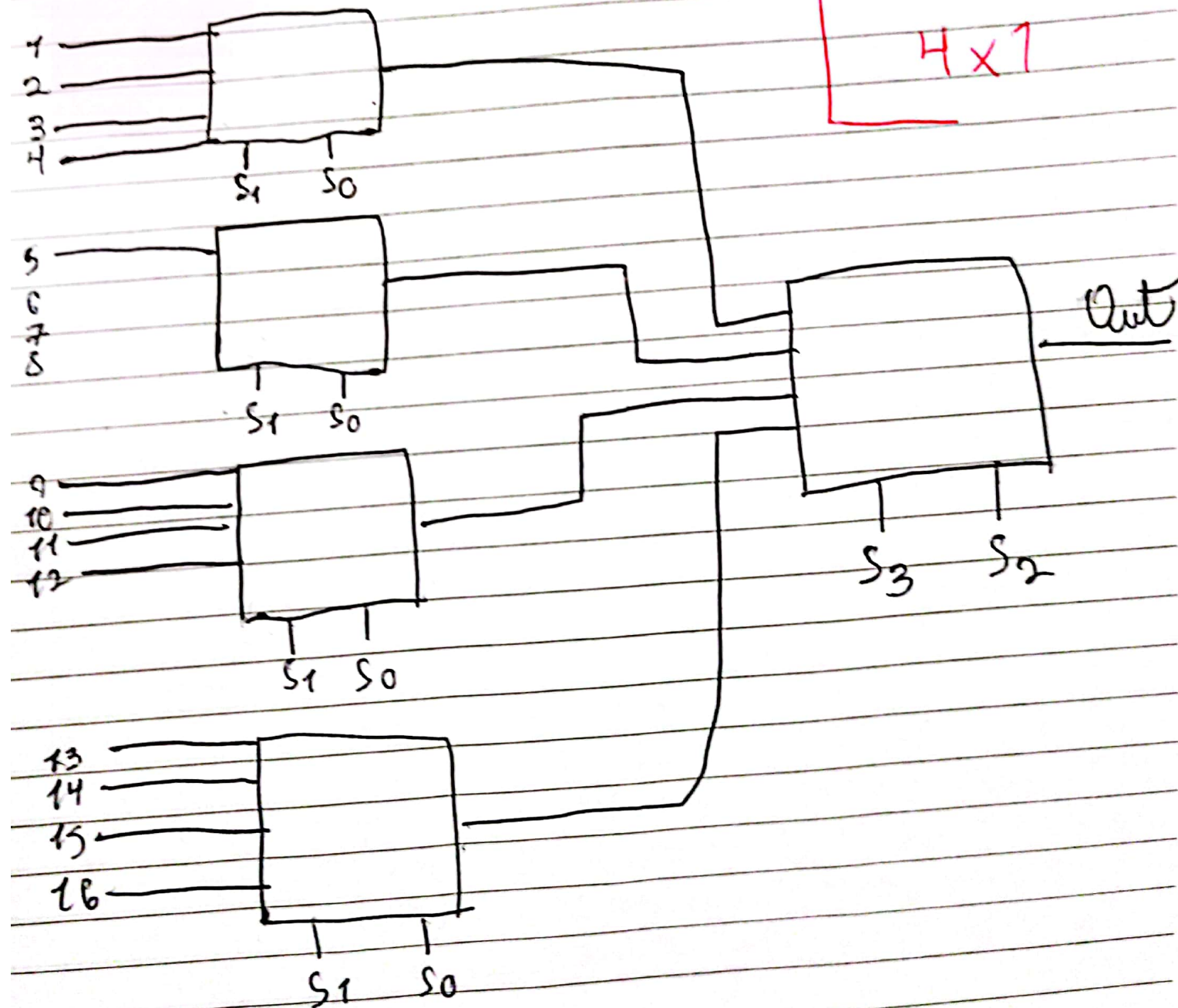

Sumador / Subtrator

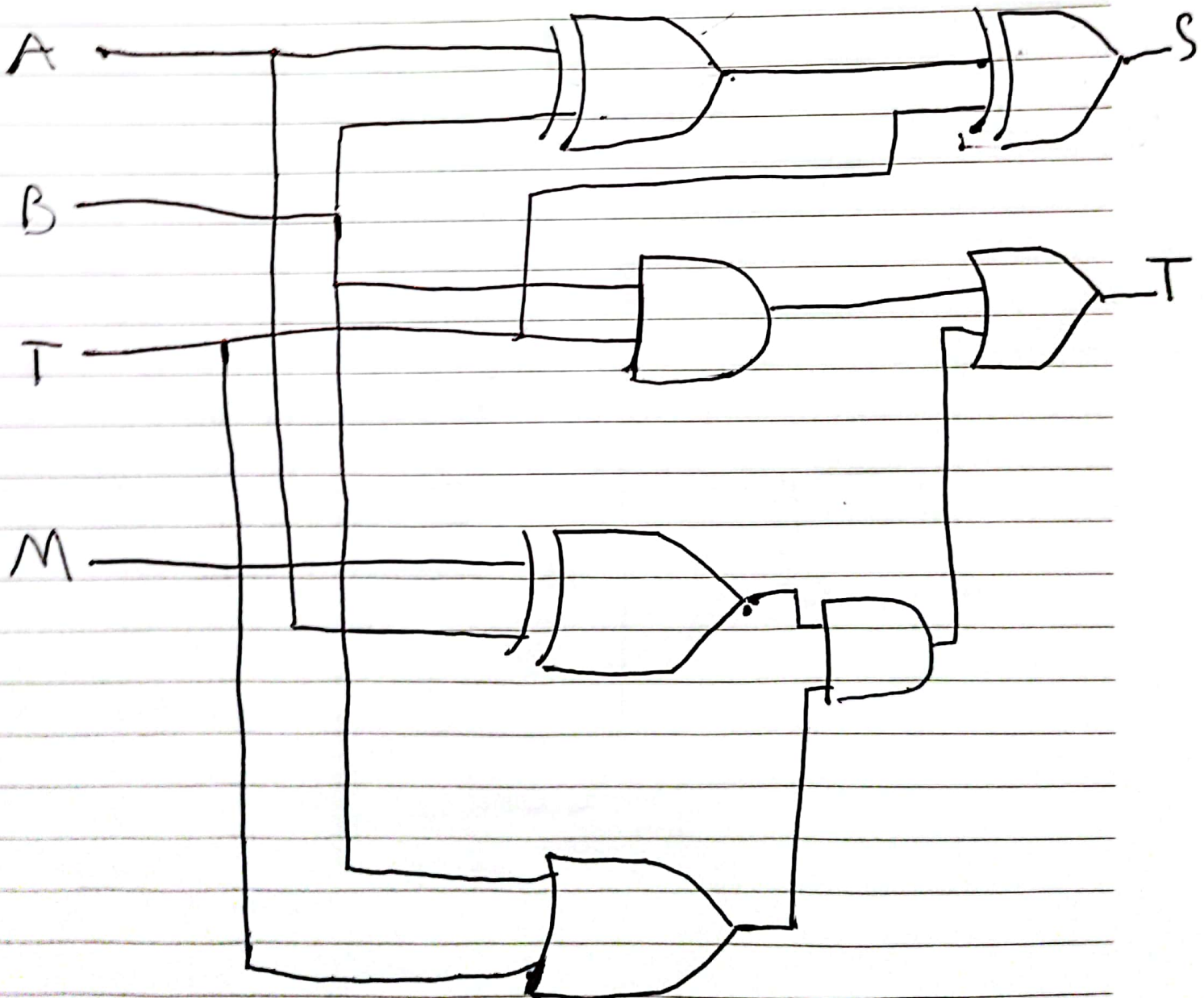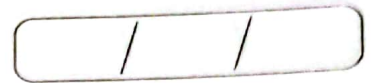

Subtractor Completo

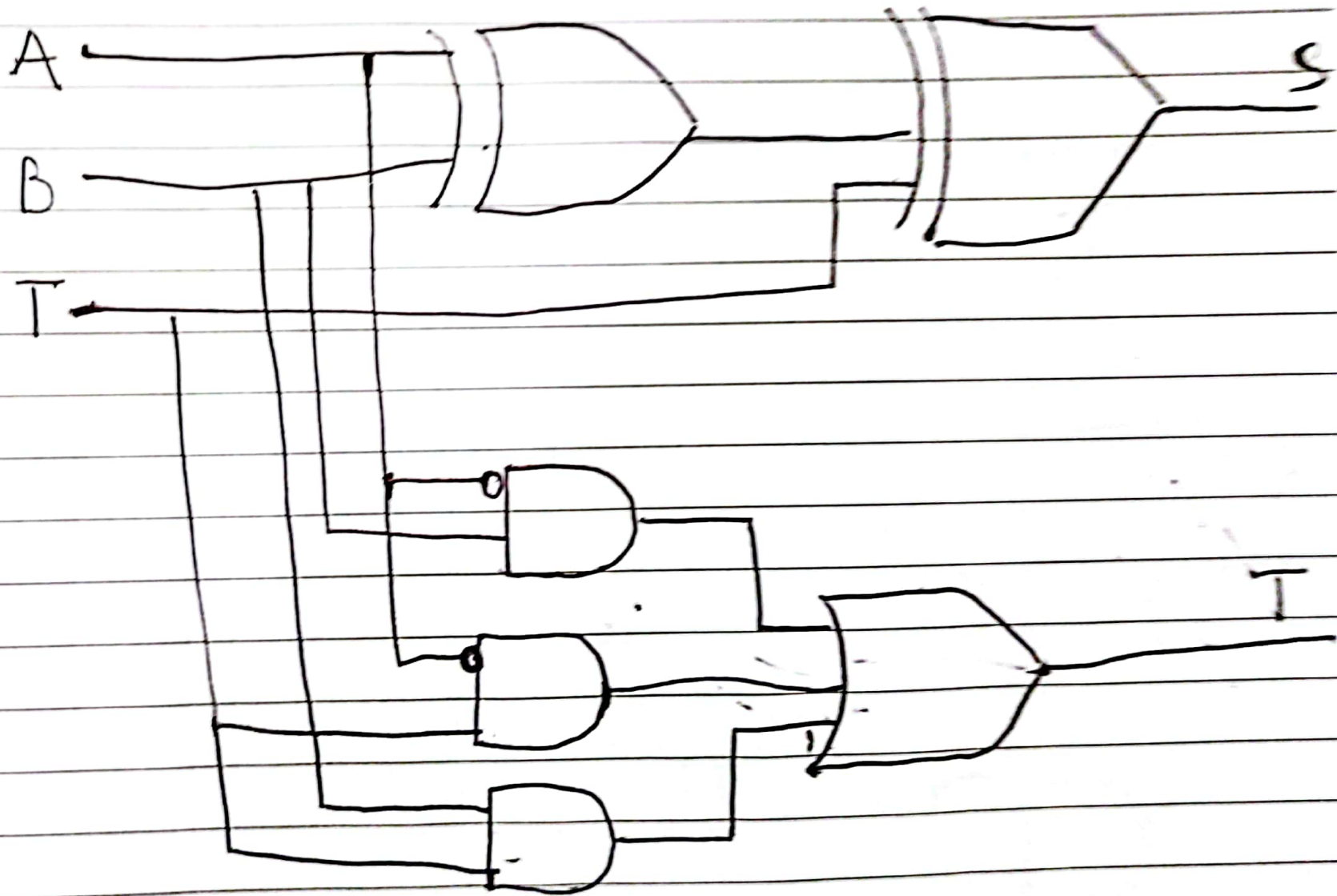

Somador completo (porque tem o T)

